

# DLD Sessional-03

# Detect 4-bit Prime Number

## Experiment - 4

① Detect 4 bit prime numbers

সব 4 bit prime number খোঁজা ও দেখানো।

Input				Output (Prime)
A	B	C	D	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

# Detect 4-bit Prime Number (2)

$$F = \sum (2, 3, 5, 7, \dots)$$

↓  
Sum of product

Kmap :



Minimized Expression

$$F = \boxed{\phantom{\text{expression}}}$$

Circuit Diagram :



Requirements :

# Full Adder using Basic Gates

b) Full Adder using Basic gates

Objective :

1 bit full adder  $\Rightarrow$  IC

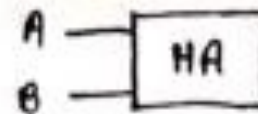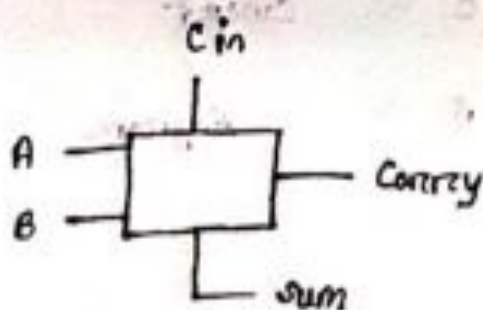


Half Adder

# Full Adder using Basic Gates (2)

Truth Table :

Cin	A	B	Carry	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

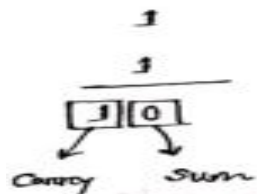

$$C = \sum (m) \rightarrow \text{Kmap}$$


$$S = \sum ( ) \rightarrow \text{Kmap}$$

Minimized Expression

C = circuit

S = diagram

# Full Subtractor using Basic Gates

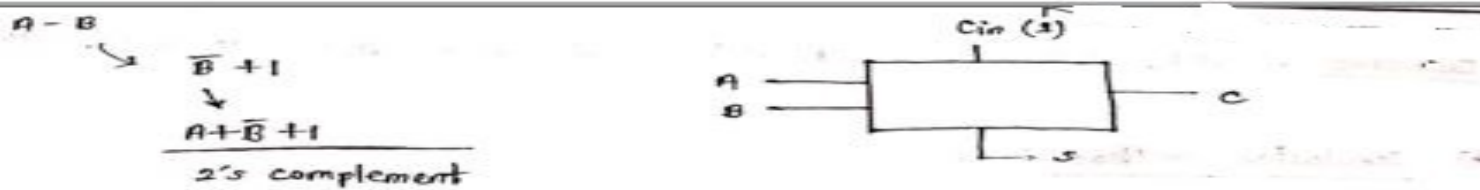

Ex name : Design 1 bit full subtractor using basic gates.

objective :

Truth Table :

Bin	A	B	Bout	Diff
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1