

DLD Sessional - 01


Introduction to Basic Gates

email: tasfia.cse@aust.edu

Basic Gates

- AND gate
- OR gate
- NOT gate

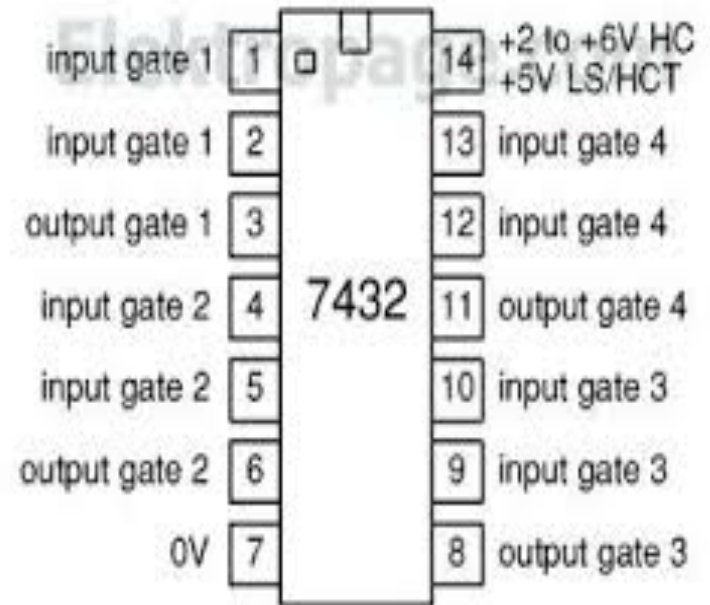

An IC




IC number of Basic Gates

- 7408 2-Input AND gate
- 7432 2-Input OR gate
- 7404 2-Input NOT gate

AND, OR


Name	Graphic symbol	Algebraic function	Truth table															
AND		$F = xy$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$F = x + y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																

NOT

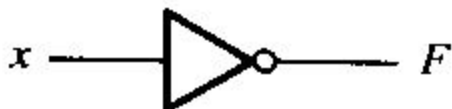Name	Graphic symbol	Algebraic function	Truth table						
Inverter		$F = x'$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	F	0	1	1	0
x	F								
0	1								
1	0								




AND

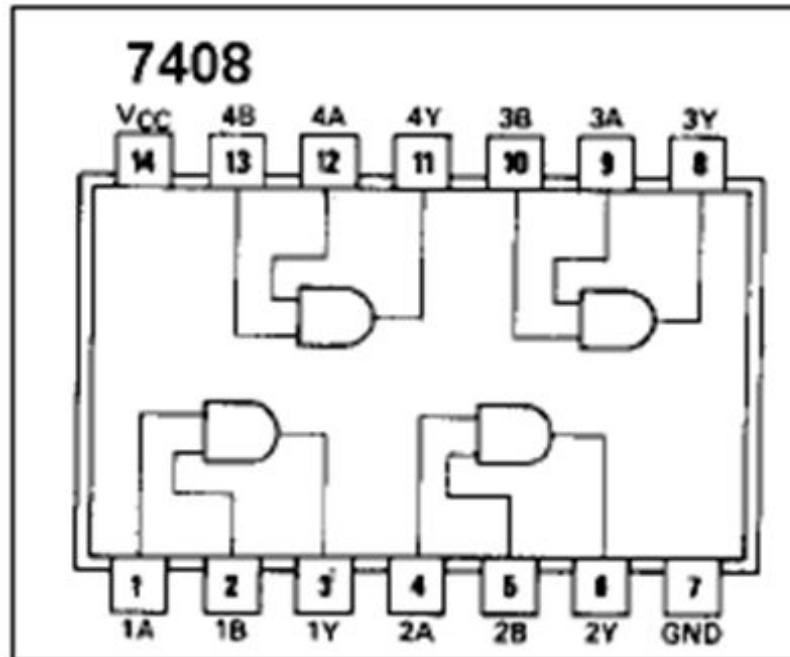


2 INPUT AND GATE

OR

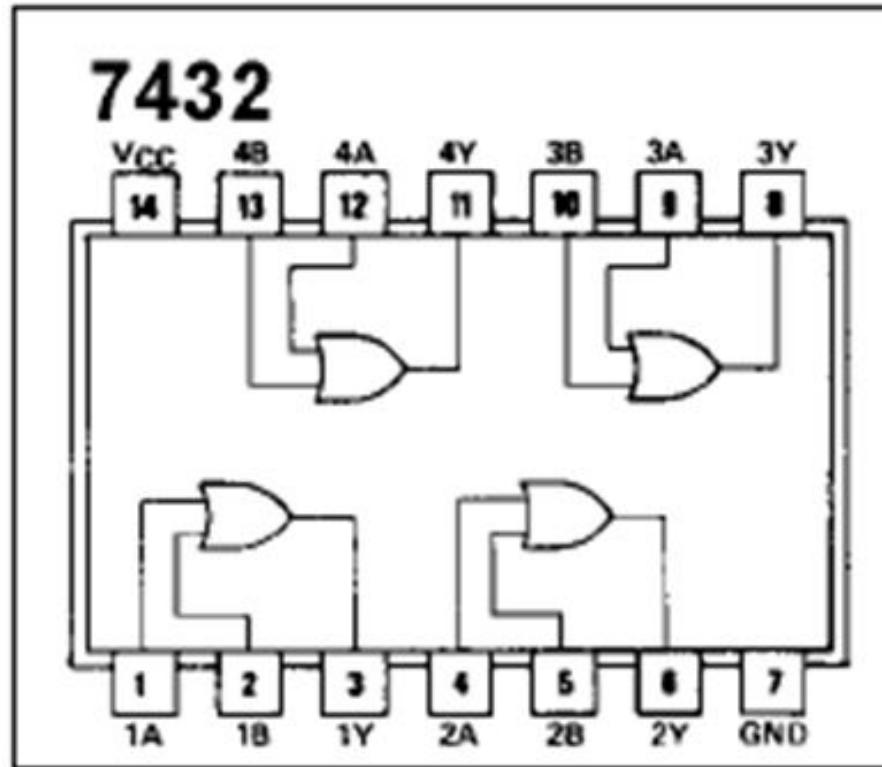

2 INPUT OR GATE

NOT

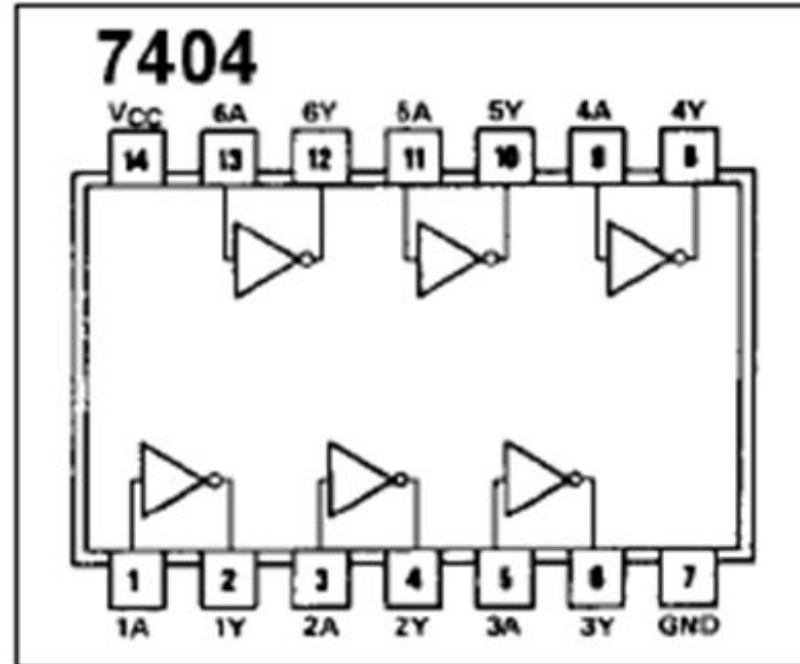

NOT GATE

Additional Gates

- NAND
- NOR
- XOR

XOR

Name

Graphic
symbol

Algebraic
function

Truth
table

Exclusive-OR
(XOR)



$$F = xy' + x'y$$

$$= x \oplus y$$

x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Report

- Question/Answer
- IC Diagram
- IC Requirement
- Truth Table
- Circuit Diagram